

# Das Innenleben eines Rechners: Schaltkreise

Ideen und Konzepte der Informatik

Kurt Mehlhorn



**mp** max planck institut  
informatik

**SIC** Saarland  
Informatics Campus

In dieser Einheit lernen wir das Innenleben von Rechnern genauer kennen. Insbesondere werden wir uns ansehen, wie ein Schaltkreis für die Addition im Detail aussieht. In der Einheit über Binärzahlen lernten wir den Volladdierer kennen. Ein Volladdierer addiert drei Bits und stellt das Ergebnis als 2-stellige Binärzahl dar. Das hintere Bit ist das Summenbit und das vordere Bit ist der Übertrag in die nächste Stelle. Wir sahen dann weiter, wie man aus  $n$  Volladdierern einen Schaltkreis für die Addition von  $n$ -stelligen Binärzahlen bauen kann. Heute sehen wir an, wie man einen Volladdierer aus Und-, Oder- und Nicht-Gattern zusammenbauen kann. Und-, Oder- und Nichtgatter operieren auf Paaren von Bits bzw. auf einem einzelnen Bit in ganz einfacher Weise.

Am Schluss der Einheit sehen wir uns dann die anderen Komponenten eines Rechners an: Speicher, Rechenwerk, und Befehlszyklus.



- Gatter: Und, Oder, Negation
- Ein Schaltkreis, der entscheidet, ob zwei Bits gleich sind.
- Halbaddierer und Volladdierer
- Ein Schaltkreis für die Addition
- Speicher, Rechenwerk, Befehlszyklus

# Und-, Oder- und Nicht-Gatter

Ein Schaltnetz besteht aus Gattern. Die einfachsten sind **Und-Gatter** ( $\wedge$ ), **Oder-Gatter** ( $\vee$ ), und **Nicht-Gatter** ( $\neg$ ). Sie operieren auf den booleschen Werten (auch Bits genannt) 0 und 1 gemäß folgenden Regeln.

$x$	$y$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$\neg x$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Der Ausgang eines Und-Gatters ist also genau dann 1, wenn beide Eingänge 1 sind,  
der Ausgang eines Oder-Gatters ist 1, wenn mindestens ein Eingang 1 ist,  
das Nicht-Gatter dreht den Eingang um.

## Ein Schaltkreis für das Exklusive-Oder

Mit Hilfe der Gatter können wir kompliziertere Funktionen bilden, z. B.  $x \oplus y = (x \vee y) \wedge (\neg(x \wedge y))$ . Hier ist die Funktionstafel, schrittweise aufgebaut.

$x$	$y$	$x \vee y$	$x \wedge y$	$\neg(x \wedge y)$	$(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$
0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

Die ersten beiden Spalten enthalten die vier möglichen Kombinationen für  $x$  und  $y$ . Die dritte und vierte Spalten zeigen die Werte von  $x \vee y$  und  $x \wedge y$ . Die fünfte Spalte ist die Negation der vierten und die letzte Spalte ist das Und der dritten und fünften.

Die Funktion  $x \oplus y$  ist unter den Namen **Ungleich**, **Exklusives Oder**, **Summe modulo 2**, **Entweder-Oder** bekannt.

# Das Innenleben eines Halbaddierer (HA)

Ein Halbaddierer hat zwei Eingabebits  $x$  und  $y$  und berechnet die Binärdarstellung der Summe  $x + y$ ,

also 00, wenn beide Bits null sind,


01, wenn genau eines der Bits eins ist, und

10, wenn beide Bits eins sind.

Das vordere Ausgabebit nennen wir  $c$  (Carry) und das hintere  $s$  (Sum).

Das Bit  $c$  ist eins, wenn beide Eingaben eins sind, also  $c = x \wedge y$ .

 Das Bit  $s$  ist eins, wenn genau eine Eingabe eins ist, d.h.  $s = x \oplus y = (x \vee y) \wedge (\neg(x \wedge y))$ .




$$x + y = 2c + s$$

## Ein Volladdierer (VA)

Ein Volladdierer hat drei Eingabebits  $x$ ,  $y$  und  $z$  und berechnet ihre Summe als zweistellige Binärzahl mit den Ziffern  $c$  und  $s$ .

$$x + y + z = 2c + s$$

 Er besteht aus zwei HAn und einem Oder-Gatter.




- **Alle Eingaben Null:** Dann  $c_1 = s_1 = 0$  und daher  $c_2 = s_2 = 0$  und daher  $c = s = 0$ .
- **Drei Einsen:** Dann  $(c_1, s_1) = (1, 0)$  und daher  $(c_2, s_2) = (0, 1)$ . Dann  $(c, s) = (1, 1)$ .

# Ein Volladdierer (VA)

Ein Volladdierer hat drei Eingabebits  $x$ ,  $y$  und  $z$  und berechnet ihre Summe als zweistellige Binärzahl mit den Ziffern  $c$  und  $s$ .

$$x + y + z = 2c + s$$

 Er besteht aus zwei HAn und einem Oder-Gatter.



- Genau eine Eins:

Wenn  $z = 1$  und  $x = y = 0$ ,  $(c_1, s_1) = (0, 0)$  und  $(c_2, s_2) = (0, 1)$ . Also  $(c, s) = (0, 1)$ .

Falls  $z = 0$  und  $x + y = 1$ , dann  $(c_1, s_1) = (0, 1)$  und daher  $(c_2, s_2) = (0, 1)$ . Also  $(c, s) = (0, 1)$ .




# Ein Volladdierer (VA)

Ein Volladdierer hat drei Eingabebits  $x$ ,  $y$  und  $z$  und berechnet ihre Summe als zweistellige Binärzahl mit den Ziffern  $c$  und  $s$ .

$$x + y + z = 2c + s$$

 Er besteht aus zwei HAn und einem Oder-Gatter.



- Genau zwei Einsen:

Falls  $z = 1$  und  $x + y = 1$ , dann  $(c_1, s_1) = (0, 1)$  und daher  $(c_2, s_2) = (1, 0)$ . Also  $(c, s) = (1, 0)$ .

Falls  $z$  Null ist und  $x = y = 1$ , dann  $(c_1, s_1) = (1, 0)$  und daher  $(c_2, s_2) = (0, 0)$ . Damit  $(c, s) = (1, 0)$ .

# Elegantere Argumentation für die Korrektheit des VA

Ein Volladdierer hat drei Eingabebits  $x$ ,  $y$  und  $z$  und berechnet ihre Summe als zweistellige Binärzahl mit den Ziffern  $c$  und  $s$ .

$$x + y + z = 2c + s$$

Wir haben


$$x + y = 2c_1 + s_1 \quad \text{und} \quad s_1 + z = 2c_2 + s_2$$

und daher

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2c_1 + s_1 + z = 2c_1 + 2c_2 + s_2 \\ &= 2(c_1 + c_2) + s_2. \end{aligned}$$


Die Ausgabe des Volladdierers ist  $(c_1 \vee c_2, s_2)$ . Nun sind  $c_1$  und  $c_2$  nie gleichzeitig 1, denn wenn  $c_1 = 1$  dann  $s_1 = 0$  und daher  $c_2 = 0$ .

Also  $c_1 + c_2 = c_1 \vee c_2$ .

 
 
# Addition von Binärzahlen

Ein Schaltkreis mit 8 Eingängen und 5 Ausgängen, der die Binärzahlen  $x_3x_2x_1x_0$  und  $y_3y_2y_1y_0$  addiert.



Erinnern Sie sich, wie man zwei Zahlen addiert. Man schreibt die Zahlen übereinander.

$$\begin{array}{r} x_3 \quad x_2 \quad x_1 \quad x_0 \\ y_3 \quad y_2 \quad y_1 \quad y_0 \end{array}$$

Dann geht man die beiden Zahlen von rechts nach links durch. Man addiert  $x_0$  und  $y_0$  und erhält eine Summe  $s_0$  und einen Übertrag  $c_0$ . Den Übertrag schreibt man in die Spalte mit den Ziffern  $x_1$  und  $y_1$ . Also

$$\begin{array}{r} x_3 \quad x_2 \quad x_1 \quad x_0 \\ y_3 \quad y_2 \quad y_1 \quad y_0 \\ \hline \phantom{y_3} \phantom{y_2} \phantom{y_1} c_0 \\ \phantom{y_3} \phantom{y_2} \phantom{y_1} s_0 \end{array}$$

Genau das macht auch der HA in dem Schaltkreis. Nun addiert man die 3 Bits  $x_1$ ,  $y_1$  und  $c_0$  und erhält eine Summe  $s_1$  und einen Übertrag  $c_1$ . Genau das macht auch der erste VA. Wir erhalten:

$$\begin{array}{r} x_3 \quad x_2 \quad x_1 \quad x_0 \\ y_3 \quad y_2 \quad y_1 \quad y_0 \\ \phantom{y_3} \phantom{y_2} \phantom{y_1} c_0 \\ \hline \phantom{y_3} \phantom{y_2} c_1 \quad c_0 \\ \phantom{y_3} \phantom{y_2} s_1 \quad s_0 \end{array}$$

Und so weiter.

# Die anderen Komponenten eines Rechners I

---

Der **Speicher** besteht aus Speicherzellen, die jeweils ein Bit speichern können.

Jeweils 32 oder 64 Speicherzellen sind zu einem **Wort** zusammengefasst. Die Worte sind (implizit) von 0 an durchnummeriert:

$M[0], M[1], M[2], M[3], \dots$

Der Speicher ist mit einer **Ansteuerung** ausgestattet. **Gegeben eine Adresse  $i$  (als Binärzahl) verbindet die Ansteuerung das Wort  $M[i]$  mit dem Ausgang des Speichers.** Dann kann man  $M[i]$  lesen oder schreiben.

**Ansteuerung hat die Form eines Baums.**



# Die anderen Komponenten eines Rechners II

- **Rechenwerk:** besteht aus Schaltkreisen für die Grundoperationen Addition, Multiplikation, Vergleich von zwei Worten auf  $=$ ,  $\leq$ ,  $\dots$ . Ähnlich zur Addition.
- **Befehlszyklus:**
  - Eine **Uhr** (Quartz) gibt den Takt vor. Schlägt ca. eine Milliarde mal pro Sekunde. Schaltet Wege frei und schließt sie wieder (Ampel).
  - Der Befehlszähler gibt vor, welche Programmzeile auszuführen ist.
  - Man sieht nach, welcher Befehl in der Zeile steht und auf welchen Speicherzellen der Befehl auszuführen ist.
  - Man schaltet die entsprechenden Verbindungen zum richtigen Schaltkreis im Rechenwerk frei und führt den Befehl aus.
  - Beispiel  $R1 \leftarrow R1 + M[5]$ .

